

## 8 Schaltvorgänge

### Aufgabe 8.6


Wie lauten für  $R = 1 \text{ k}\Omega$  bei der Aufgabe 8.1 die Differenzialgleichungen und ihre Lösungen für die Spannungen  $u_1$  und  $u_2$  sowie für den Strom  $i$ ?

### Aufgabe 8.7

Ein Reihenschwingkreis nach Bild 8.9 mit  $R = 2 \text{ }\Omega$ ;  $L = 2,5 \text{ mH}$  und  $C = 1,0 \text{ }\mu\text{F}$  wird zum Zeitpunkt  $t = 0$  an eine Quelle mit der Gleichspannung  $U_q$  geschaltet. Welchen maximalen Wert erreicht die Spannung  $u_C$  nach dem Einschalten und zu welchem Zeitpunkt liegt er vor?
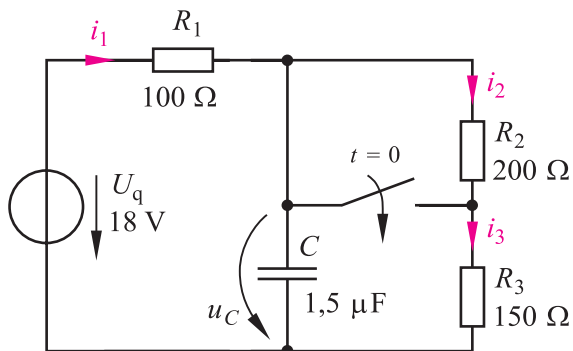
### Aufgabe 8.8

Der ideale Schalter wird zum Zeitpunkt  $t = 0$  geschlossen. Berechnen Sie die Spannung  $u_C$  und den Strom  $i_1$ ; tragen Sie diese Größen jeweils für  $t < 0$  bis  $t = 4 \tau$  auf. Welchen Betrag hat die Zeitkonstante  $\tau$ ?



### Aufgabe 8.9


Ein leer laufendes Koaxialkabel, dessen Isolation aus Polyethylen (PE) besteht, wird beim Scheitelwert der Sinusspannung mit dem Effektivwert  $10 \text{ kV}$  abgeschaltet. Nach welcher Zeit ist die Spannung durch Entladung des Kabels über den Isolationswiderstand auf den ungefährlichen Wert  $50 \text{ V}$  gesunken?

### Aufgabe 8.10

Der im Beispiel 11.8 beschriebene Hochspannungs-Kondensator wird im entladenen Zustand zum Zeitpunkt  $t = 0$  an eine Gleichspannungsquelle mit  $U_q = 20 \text{ kV}$  und  $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$  geschaltet. Welche Augenblickswerte nehmen die Spannungen  $u_K$  bzw.  $u_P$  zu den Zeitpunkten  $t_1 = 1 \text{ s}$ ;  $t_2 = 10 \text{ s}$ ;  $t_3 = 100 \text{ s}$  an?
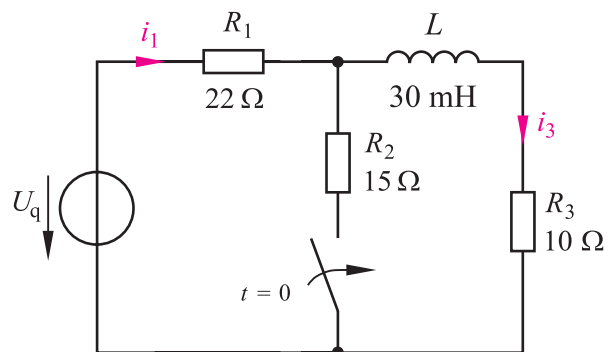
### Aufgabe 8.11


Das Netz liegt an der Gleichspannung  $U_q = 60 \text{ V}$ . Der Schalter wird zum Zeitpunkt  $t = 0$  geschlossen. Berechnen Sie den Zeitverläufe des Stromes  $i_1$  und des Stromes  $i_3$ .



### Aufgabe 8.12

Der ideale Schalter wird zum Zeitpunkt  $t = 0$  geschlossen. Berechnen Sie den Dämpfungsgrad und geben Sie die Lösung der Differenzialgleichung für  $u_C$  und ihre Kenngrößen für folgende Werte an:

$L = 2,5 \text{ mH}$ ;  $R_1 = 10 \text{ }\Omega$ ;  $R_2 = 600 \text{ }\Omega$ ;  $C = 1 \text{ }\mu\text{F}$

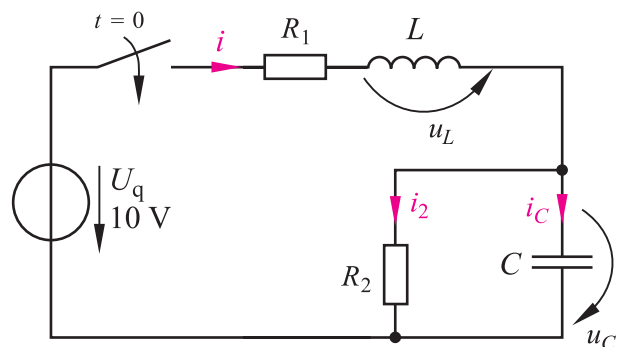

**Lösung 8.6**

Um die Eintorgleichungen

$$i = -C_1 \frac{du_1}{dt}; \quad i = C_2 \frac{du_2}{dt}$$

in die Maschengleichung  $u_1 = R i + u_2$  einsetzen zu können, differenzieren wir zunächst die Maschengleichung:

$$R \frac{di}{dt} + \frac{du_2}{dt} - \frac{du_1}{dt} = 0$$

Das Einsetzen der Eintorgleichungen ergibt:

$$R \frac{di}{dt} + \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) i = 0$$

Der Klammerausdruck ist nach Gl. (3.31) der Kehrwert der Ersatzkapazität  $C_e = 0,6875 \mu\text{F}$ . Wir multiplizieren die Differenzialgleichung mit  $C_e$  und erhalten mit der Zeitkonstanten  $\tau = R C_e = 687,5 \mu\text{s}$ :

$$\tau \frac{di}{dt} + i = 0$$

Der Anfangswert des Stromes ist  $I_A = U_A/R = 0,36 \text{ A}$  und der Endwert ist  $I_E = 0$ . Entsprechend Gl. (8.4) lautet die Lösung für den Strom:

$$i = 0,36 \text{ A} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Mit der Eintorgleichung für  $C_2$  erhalten wir die Differenzialgleichung für  $u_2$ :

$$i = 0,36 \text{ A} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = C_2 \frac{du_2}{dt}$$

Der Lösungsansatz lautet:

$$u_2 = \frac{0,36 \text{ A}}{C_2} \cdot \int e^{-\frac{t}{\tau}} dt = -\tau \cdot \frac{0,36 \text{ A}}{C_2} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + K$$

Die Konstante  $K$  folgt aus der Randbedingung  $u_2 = 0$  für  $t = 0$ . Damit berechnen wir:

$$K = \tau \frac{0,36 \text{ A}}{C_2} = 247,5 \text{ V}$$

Die Lösung für die Spannung  $u_2$  lautet:

$$u_2 = 247,5 \text{ V} \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

Die Differenzialgleichung für die Spannung  $u_1$  lautet:

$$i = 0,36 \text{ A} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = -C_1 \frac{du_1}{dt}$$

Die Lösung für  $u_1$  ermitteln wir dadurch, dass wir die Lösungen für  $u_2$  und  $i$  in die Maschengleichung einsetzen und nach  $u_1$  auflösen:

$$u_1 = 112,5 \text{ V} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + 247,5 \text{ V}$$

**Lösung 8.7**

Im Beispiel 8.6 ist bereits  $\tau_2 = 50 \mu\text{s}$  ermittelt worden. Mit der Zeitkonstanten

$$\tau_1 = R C = 2 \mu\text{s}$$

berechnen wir den Dämpfungsgrad  $\vartheta = 0,02$  und stellen fest, dass wegen  $\vartheta < 1$  eine gedämpfte Schwingung vorliegt, bei der die Abklingkonstante nach Gl. (8.18) den Wert  $\delta = 400 \text{ s}^{-1}$  aufweist.

Zunächst bilden wir die erste Ableitung der Gl. (8.20):

$$\frac{du_C}{dt} = U_E \left[ \left( \omega_n + \frac{\delta^2}{\omega_n} \right) \sin(\omega_n t) \cdot e^{-\delta t} \right]$$

Beim Maximum der Spannung  $u_C$  ist diese Ableitung gleich null. Dies bedeutet, dass

$$\sin(\omega_n t) = 0$$

ist, was auf die Bedingung führt:

$$\omega_n t = \pi$$

Mit der Gln. (6.58 und 8.19) berechnen wir:

$$\omega_n = 19996 \text{ s}^{-1}$$

Damit berechnen wir den Zeitpunkt, zu dem das gesuchte Maximum vorliegt:

$$t = \frac{\pi}{\omega_n} = 157,11 \text{ } \mu\text{s}$$

Für das Maximum gilt gemäß Gl. (8.20):

$$\frac{u_C}{U_E} = 1 - \cos \omega_n t \cdot e^{-\delta t} = 1,939$$


### Lösung 8.8

Vor dem Schließen des Schalters liegt das Eintor  $C$  an der Spannung  $U_A = U_q (R_2 + R_3) / (R_1 + R_2 + R_3) = 14 \text{ V}$ . Nach dem Schließen des Schalters stellt sich für  $t \rightarrow \infty$  die Spannung  $U_E = U_q R_3 / (R_1 + R_3) = 10,8 \text{ V}$  ein. Während des Übergangsvorganges liegen  $R_1$  und  $R_3$  parallel zu  $C$  und es ist:

$$\tau = R_p C = 60 \text{ } \Omega \cdot 1,5 \text{ } \mu\text{F} = 90 \text{ } \mu\text{s}$$

Für die Spannung  $u_C$  gilt gemäß Gl. (8.4):
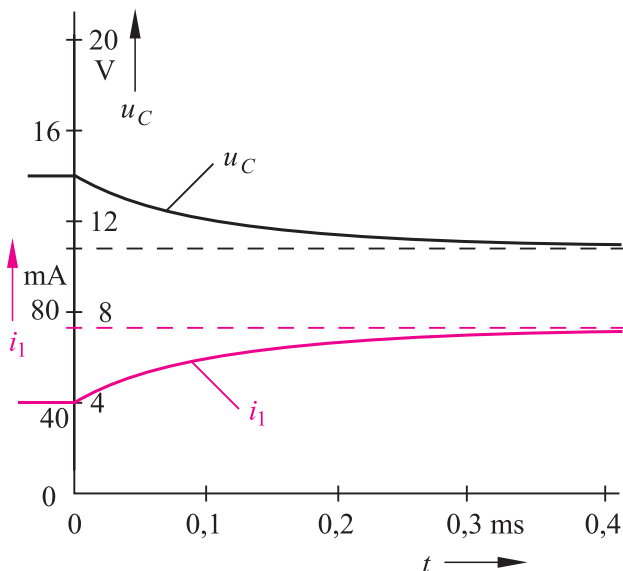
$$u_C = 10,8 \text{ V} + 3,2 \text{ V} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$



Bei geöffnetem Schalter fließt der Strom  $i_1 = 40 \text{ mA}$ . Wird der Schalter geschlossen, so steigt der Strom  $i_1$  von diesem Wert auf den Endwert  $72 \text{ mA}$  an, der durch die Widerstände  $R_1$  und  $R_3$  bestimmt wird.

### Lösung 8.9

Die Aufgabe scheint zunächst nicht lösbar zu sein, weil weder die Länge noch die Radien des Koaxialkabels gegeben sind. Diese Größen sind aber nicht erforderlich. Wir setzen die Gl. (3.37) und das Ergebnis des Beispiels 3.3 in die Gl. (8.3) ein und erhalten mit dem spezifischen Widerstand  $\rho = 1/\gamma$  die Zeitkonstante:

$$\tau = R C = \varepsilon_r \varepsilon_0 \rho$$

Der spezifische Widerstand von Polyethylen ist in der Tab. 1.2 angegeben und die Permittivitätszahl steht in der Tab. 3.1. Mit der Gl. (3.12) berechnen wir:

$$\tau = 203,64 \text{ s}$$

Die Entladung beginnt bei  $U_A = \sqrt{2} \cdot 10 \text{ kV} = 14,14 \text{ kV}$  und endet bei  $U_E = 0$ . Dies setzen wir mit dem Spannungswert, für den die Zeit  $t$  gesucht ist, in die Gl. (8.4) ein:

$$u_C = 50 \text{ V} = U_A \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Dies lösen wir nach der Zeit  $t$  auf und berechnen:

$$t = 1149,5 \text{ s} = 19,16 \text{ min}$$

### Lösung 8.10


Die Maschengleichung lautet:

$$u_K + u_P = U_q$$

Hiervon bilden wir die zeitliche Ableitung:

$$\frac{du_K}{dt} + \frac{du_P}{dt} = 0$$

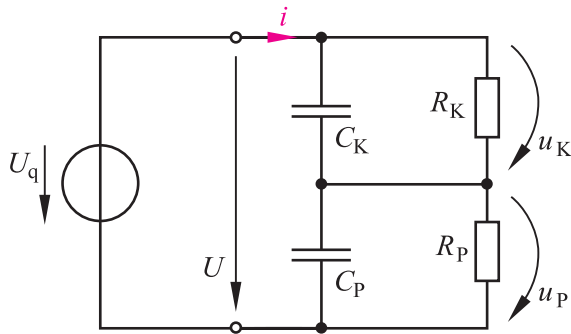Wir lösen nach  $u_K$  bzw.  $du_K/dt$  auf und setzen in die Knotengleichung



$$C_K \frac{du_K}{dt} + G_K u_K = C_P \frac{du_P}{dt} + G_P u_P = i$$

ein, wodurch wir eine Differenzialgleichung für  $u_P$  erhalten, die wir so umformen, dass  $u_P$  selbst ohne Koeffizienten steht:

$$\frac{C_K + C_P}{G_K + G_P} \cdot \frac{du_P}{dt} + u_P = \frac{G_K}{G_K + G_P} \cdot U_q = 198,02 \text{ V}$$

Die ungeladenen Eintore  $C_K$  und  $C_P$  werden von der Quelle in ungefähr  $1 \mu\text{s}$  auf die Werte  $U_{KA} = 13,3 \text{ kV}$  und  $U_{PA} = 6,67 \text{ kV}$  aufgeladen; in dieser Zeitspanne spielen die hochohmigen Widerstände  $R_K$  und  $R_P$  praktisch keine Rolle.

Die Differenzialgleichung für  $u_P$  beschreibt diese Spannung sehr gut für Zeiten  $t > 10 \mu\text{s}$ . Wir können mit  $U_A = 6,67 \text{ kV}$  und  $U_E = 198,02 \text{ V}$  sowie

$$\tau = \frac{C_K + C_P}{G_K + G_P} = 8,91 \text{ s}$$

entsprechend Gl. (8.4) die Lösung der Differenzialgleichung für  $u_P$  angeben:

$$u_P = U_E + (U_A - U_E) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Für die vorgegebenen Zeiten berechnen wir:

$$t_1 = 1 \text{ s}; u_{P1} = 5,98 \text{ kV}; u_{K1} = 14 \text{ kV}$$

$$t_2 = 10 \text{ s}; u_{P2} = 2,3 \text{ kV}; u_{K2} = 17,7 \text{ kV}$$

$$t_3 = 100 \text{ s}; u_{P3} = 198,1 \text{ V}; u_{K1} = 19,8 \text{ kV}$$

### Lösung 8.11

Vor dem Schalten und für  $t \rightarrow \infty$  liegt jeweils ein stationärer Zustand vor, bei dem am Eintor  $L$  keine Spannung abfällt; wir können dabei das Eintor  $L$  durch einen Kurzschluss ersetzen und berechnen damit den Anfangswert  $I_A = 1,875 \text{ A}$  des Stromes  $i_L$  und den Endwert  $I_E = 1,2857 \text{ A}$ .

Bei der Berechnung der Zeitkonstanten ersetzen wir die Quelle durch einen Kurzschluss. Die Parallelschaltung mit dem Widerstand  $R_P = 8,919 \Omega$  der Widerstände  $R_1$  und  $R_2$  liegt in Reihe mit dem Widerstand  $R_3$ . Damit berechnen wir die Zeitkonstante:

$$\tau = L / (R_P + R_3) = 1,5857 \text{ ms}$$

Mit der Gl. (8.10) setzen wir an:

$$i_3 = i_L = 1,2857 \text{ A} + 0,5893 \text{ A} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Nun berechnen wir mit der Gl. (5.30) die Spannung am Eintor  $L$ :

$$u_L = -11,149 \text{ V} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Schließlich berechnen wir mit der Maschengleichung

$$U_q = R_1 i_1 + u_L + R_3 i_3$$

den Strom  $i_1$ :

$$i_1 = 2,1428 \text{ A} + 0,2389 \text{ A} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

### Lösung 8.12

Wir setzen die Knotengleichung  $i = i_2 + i_C$  und die Eintorgleichungen (5.3 und 5.30) in die Maschengleichung

$$R_1 i + u_L + u_C = U_q$$

ein und erhalten eine Differenzialgleichung für  $u_C$ :

$$L C \cdot \frac{d^2 u_C}{dt^2} + \left( R_1 C + \frac{L}{R_2} \right) \cdot \frac{du_C}{dt} + \frac{R_1 + R_2}{R_2} u_C = U_q$$

Diese Gleichung formen wir so um, dass  $u_C$  mit dem Faktor 1 steht:

$$\frac{R_2 L C}{R_1 + R_2} \cdot \frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R_1 R_2 C + L}{R_1 + R_2} \cdot \frac{du_C}{dt} + u_C = \frac{R_2 U_q}{R_1 + R_2}$$

Durch einen Koeffizientenvergleich mit der Gl. (8.16) erhalten wir die Kenngrößen der Differenzialgleichung:

$$\tau_2 = \sqrt{\frac{R_2 L C}{R_1 + R_2}} = 49,59 \mu\text{s}$$

$$\tau_1 = \frac{R_1 R_2 C + L}{R_1 + R_2} = 13,93 \mu\text{s}$$

$$U_E = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_q = 9,836 \text{ V}$$

Mit der Gl. (8.17) berechnen wir den Dämpfungsgrad

$$\vartheta = \frac{\tau_1}{2 \tau_2} = 0,14$$

und stellen fest, dass wegen  $\vartheta < 1$  eine gedämpfte Schwingung entsteht mit der Abklingkonstanten:

$$\delta = \frac{\vartheta}{\tau_2} = 2,833 \cdot 10^3 \text{ s}^{-1}$$

Mit der Gl. (8.19) berechnen wir die zur Eigenfrequenz  $f_n$  gehörende Kreisfrequenz:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{1}{\tau_2^2} - \delta^2} = 19,966 \cdot 10^3 \text{ s}^{-1}$$

Die Gl. (8.20) gibt die Lösung der Differenzialgleichung an:

$$u_C = U_E \left[ 1 - \left( \cos \omega_n t + \frac{\delta}{\omega_n} \sin \omega_n t \right) \cdot e^{-\delta t} \right]$$

